
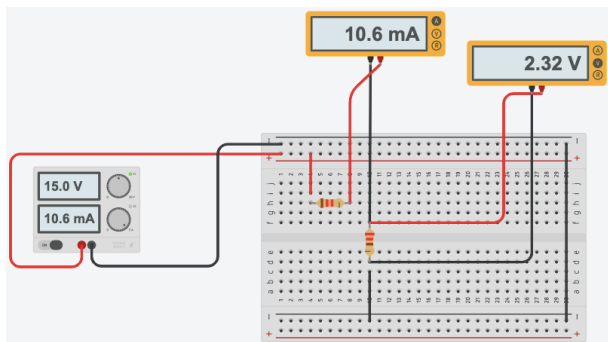



**Diagrama Circuito con 220 [Ohm]**

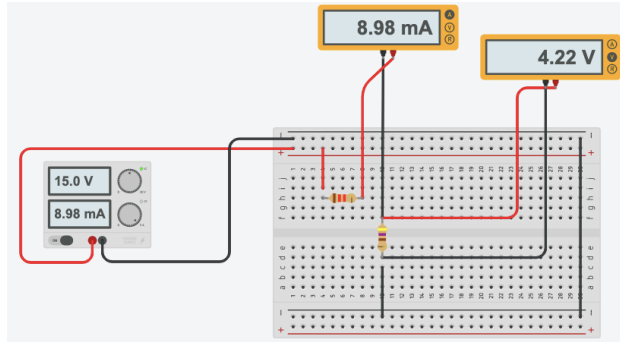


**Diagrama Circuito con 470 [Ohm]**




**Diagrama Circuito con 680 [Ohm]**

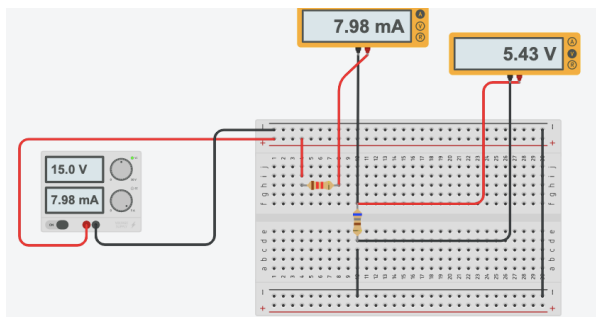


**Diagrama Circuito con 820 [Ohm]**

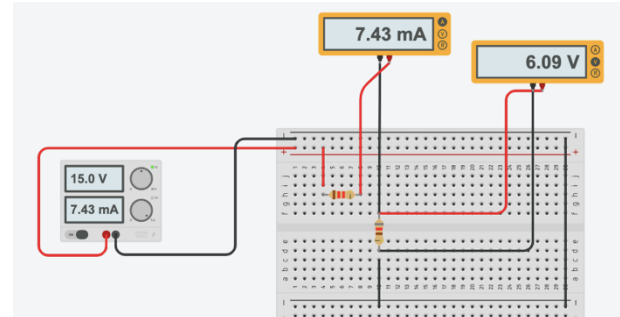


**Diagrama Circuito con 1000 [Ohm]**

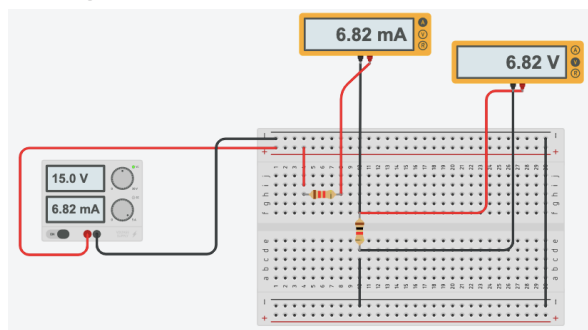


**Diagrama Circuito con 1500 [Ohm]**

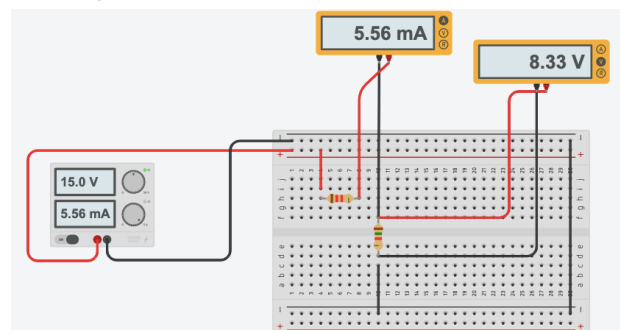


**Diagrama Circuito con 1800 [Ohm]**

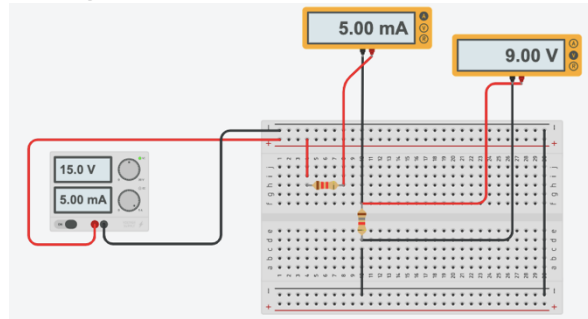

**Diagrama Circuito con 2200 [Ohm]**

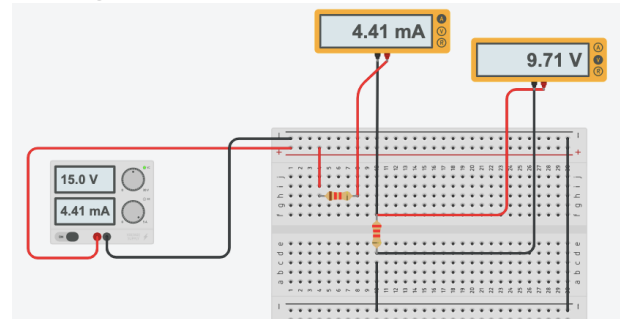

***Diagrama Circuito con 3900 [Ohm]***

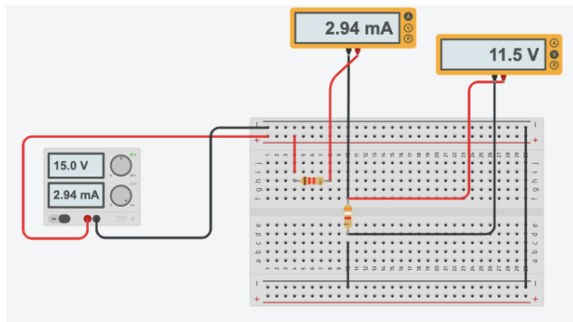

***Diagrama Circuito con 4700 [Ohm]***

