

POTENCIA CALCULADA TEORICAMENTE (W)

$$\underline{R_L = 220\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 220} = \mathbf{0.01056[A]}.$$

$$V_{RL} = 0.01056[A] * 220[\Omega] = \mathbf{2.3232[V]}$$

$$P = V * I = 2.3232[V] * 0.01056[A] = \mathbf{0.02453 [W]}$$

$$\underline{R_L = 470\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 470} = \mathbf{8.982 \times 10^{-3}[A]}$$

$$V_{RL} = 8.982 \times 10^{-3}[A] * 470[\Omega] = \mathbf{4.2215[V]}$$

$$P = V * I = 4.2215[V] * 8.982 \times 10^{-3} = \mathbf{0.03791 [W]}$$

$$\underline{R_L = 680\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 680} = \mathbf{7.9787 \times 10^{-3}[A]}$$

$$V_{RL} = 7.9787 \times 10^{-3}[A] * 680[\Omega] = \mathbf{5.4255[V]}$$

$$P = V * I = 5.4285[V] * 7.9787 \times 10^{-3} = \mathbf{0.04328 [W]}$$

$$\underline{R_L = 820\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 820} = \mathbf{7.4257 \times 10^{-3}[A]}$$

$$V_{RL} = 7.4257 \times 10^{-3}[A] * 820[\Omega] = \mathbf{6.0890[V]}$$

$$P = V * I = 6.0890[V] * 7.4257 \times 10^{-3} = \mathbf{0.04521 [W]}$$

$$\underline{R_L = 1000\Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 1000} = \mathbf{6.8181 \times 10^{-3}[A]}$$

$$V_{RL} = 6.8181 \times 10^{-3} [A] * 1000 [\Omega] = \mathbf{6.8181 [V]}$$

$$P = V * I = 6.8181 [V] * 6.8181 \times 10^{-3} = \mathbf{0.04648 [W]}$$

$$\underline{R_L = 1500 \Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 1500} = \mathbf{5.5555 \times 10^{-3} [A]}$$

$$V_{RL} = 5.5555 \times 10^{-3} [A] * 1500 [\Omega] = \mathbf{8.3333 [V]}$$

$$P = V * I = 8.3333 [V] * 5.5555 \times 10^{-3} = \mathbf{0.04629 [W]}$$

$$\underline{R_L = 1800 \Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 1800} = \mathbf{5 \times 10^{-3} [A]}$$

$$V_{RL} = 5 \times 10^{-3} [A] * 1800 [\Omega] = \mathbf{9 [V]}$$

$$P = V * I = 9 [V] * 5 \times 10^{-3} = \mathbf{0.045 [W]}$$

$$\underline{R_L = 2200 \Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 2200} = \mathbf{4.4117 \times 10^{-3} [A]}$$

$$V_{RL} = 4.4117 \times 10^{-3} [A] * 2200 [\Omega] = \mathbf{9.7058 [V]}$$

$$P = V * I = 9.7058 [V] * 4.4117 \times 10^{-3} = \mathbf{0.04281 [W]}$$

$$\underline{R_L = 3900 \Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 3900} = \mathbf{2.9411 \times 10^{-3} [A]}$$

$$V_{RL} = 2.9411 \times 10^{-3} [A] * 3900 [\Omega] = \mathbf{11.4705 [V]}$$

$$P = V * I = 11.4705 [V] * 2.9411 \times 10^{-3} = \mathbf{0.03373 [W]}$$

$$\underline{R_L = 4700 \Omega}$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{15}{1200 + 4700} = \mathbf{2.5423 \times 10^{-3} [A]}$$

$$V_{RL} = 2.5423 \times 10^{-3} [A] * 4700 [\Omega] = \mathbf{11.9491 [V]}$$

$$P = V * I = 11.9491 [V] * 2.5423 \times 10^{-3} = \mathbf{0.03037 [W]}$$

POTENCIA CALCULADA EXPERIMENTALMENTE (W)

$$P = \left(\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \right)^2 * R_L$$

<i>Ohmios [Ω]</i>	<i>220</i>	<i>470</i>	<i>680</i>	<i>820</i>	<i>1000</i>	<i>1500</i>	<i>1800</i>	<i>2200</i>	<i>3900</i>	<i>4700</i>
<i>Resultados:</i>	0.02454	0.03791	0.04328	0.04521	0.04648	0.04629	0.045	0.04282	0.03373	0.03037

Tabla 1. Parámetros Eléctricos del circuito de la figura.

<i>R_L [Ω]</i>	<i>Corrientes medidas [mA]</i>	<i>Voltaje medido [V]</i>	<i>Potencia calculada experimentalmente [W]</i>	<i>Potencia calculada teóricamente [W]</i>
220	10.6	2.32	0.02454	0.02453
470	8.98	4.22	0.03791	0.03791
680	7.98	5.43	0.04328	0.04328
820	7.43	6.09	0.04521	0.04521
1000	6.82	6.82	0.04648	0.04648
1500	5.56	8.33	0.04629	0.04629
1800	5	9	0.045	0.045
2200	4.41	9.71	0.04282	0.04281
3900	2.94	11.5	0.03373	0.03373
4700	2.54	11.9	0.03037	0.03037

CALCULOS DE LOS PORCENTAJES DE ERROR

$$\text{Error } W\% = \left| \frac{\text{Valor Teorico} - \text{Valor Calculado}}{\text{Valor Teorico}} \right| * 100$$

<i>Resistencia [Ohm]</i>	<i>Fórmula</i>
<i>220</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.02454 - 0.02453}{0.02454} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>470</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.03791 - 0.03791}{0.03791} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>680</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.04328 - 0.04328}{0.04328} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>820</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.04521 - 0.04521}{0.04521} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>1000</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.4648 - 0.4648}{0.4648} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>1500</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.04629 - 0.04629}{0.04629} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>1800</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.045 - 0.045}{0.045} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>2200</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.04282 - 0.04281}{0.04282} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>3900</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.03373 - 0.03373}{0.03373} \right * 100 = 0\%$</i>
<i>4700</i>	<i>Error W% = $\left \frac{0.03037 - 0.03037}{0.03037} \right * 100 = 0\%$</i>